

---


# SystemVerilog para descrição RTL

Curso do Brazil-IP


Elmar Melcher

UFCG

 
[elmar@dsc.ufcg.edu.br](mailto:elmar@dsc.ufcg.edu.br)



# Fluxo de projeto (simplificado)

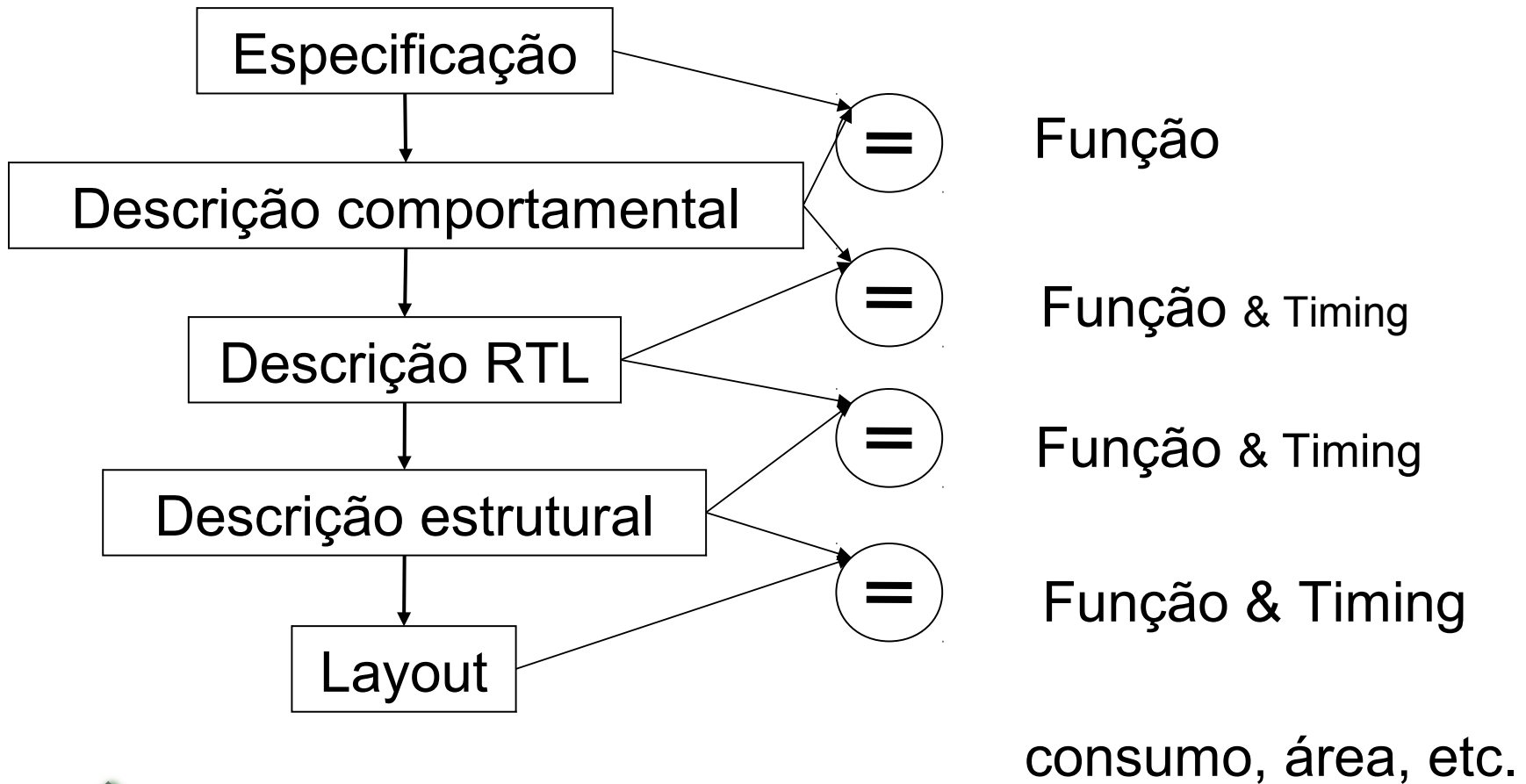

# Representação gráfica vs textual

 

- + intuitivo
- + hierarquia
- trabalhoso de fazer bem feito
- trabalhoso de modificar

```
if (function==1)
  y = a-b;
else
  y = a+b;
```

- aprender a linguagem
- + hierarquia
- + rápido de fazer, mas precisa de comentários
- + rápido de modificar
- + fácil de processar automaticamente



# Representação gráfica vs textual

---

- Representação gráfica melhor para domínio estrutural.
- Representação textual melhor para domínio comportamental, atingindo um nível de abstração maior.



# Propriedades desejáveis de uma HDL

---

- ✓ Expressar ações concorrentes
- ✓ Expressar tempo (atraso, clock)
- ✓ Permitir descrição comportamental, estrutural e física
- ✓ Permitir mesclar diferentes vistas de diferentes subsistemas
- ✓ Permitir simulação, síntese e verificação
- ✓ Ser fácil e seguro de usar



# Exemplos de outras HDLs

---

- Verilog 1995, 2001, 2005
- SystemC
- VHDL (VLSI HDL - Very Large Scale Integration Hardware Description Language)
- Abel, Palasm, Cupl, OCCAM, Handle-C, ELLA
- . . .



# SystemVerilog vs. VHDL

---

```
module dpcm(input reset, clock,
            input signed [3:0] data_in,
            output logic signed [3:0] data_out);

    logic [3:0] prev;

    always_ff @(posedge clock)
        if(reset) begin
            data_out <= 0;
            prev <= 0;
        end
        else begin
            data_out <= data_in - prev;
            prev <= data_in;
        end
endmodule
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity dpcm is
    port( reset: in std_logic;
          clock: in std_logic;
          data_in: in std_logic_vector(3 downto 0);
          data_out: out std_logic_vector(3 downto 0) );
end dpcm;

architecture behv of dpcm is

    signal prev: std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    process(clock)
    begin
        if (clock='1' and clock'event) then
            if (reset = '0') then
                data_out <= "0000";
                prev <= "0000";
            else
                data_out <= data_in - prev;
                prev <= data_in;
            end if;
        end if;
    end process;

end behv;
```

Você acha a letra  
pequena ?



# SystemVerilog vs. VHDL

---

```
module dpcm(input reset, clock,  
            input signed [3:0] data_in,  
            output logic signed [3:0] data_out);  
  
    logic [3:0] prev;  
  
    always_ff @(posedge clock)  
        if(reset) begin  
            data_out <= 0;  
            prev <= 0;  
        end  
        else begin  
            data_out <= data_in - prev;  
            prev <= data_in;  
        end  
  
endmodule
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_signed.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
  
entity dpcm is  
    port( reset: in std_logic;  
          clock: in std_logic;  
          data_in: in std_logic_vector(3 downto 0)  
          data_out: out std_logic_vector(3 down  
end dpcm;  
  
architecture behv of dpcm is
```

```
    signal prev: std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
begin  
    process(clock)  
    begin  
        if (clock='1' and clock'event) then
```



O.K, mas agora tá  
faltando VHDL



# SystemVerilog vs. VHDL

---

☐ linhas	17	31
☐ palavras	40	77
☐ letras	339	687

- ✓ Menos trabalho
- ✓ Menos erros
- ✓ Mais fácil de entender
- ✓ Mais espaço para comentários
- ➔ **Maior produtividade**




# Propriedades de SystemVerilog

---

- 😊 Expressar ações concorrentes
- 😊 Expressar tempo (atraso, clock)
- 😊 Permitir descrição TL, RTL, estrutural e física
- 😊 Permitir mesclar diferentes vistas de diferentes subsistemas
- 😊 Permitir simulação, síntese e verificação
- 😊 Ser fácil e seguro de usar



# Fluxo de projeto usando SystemVerilog

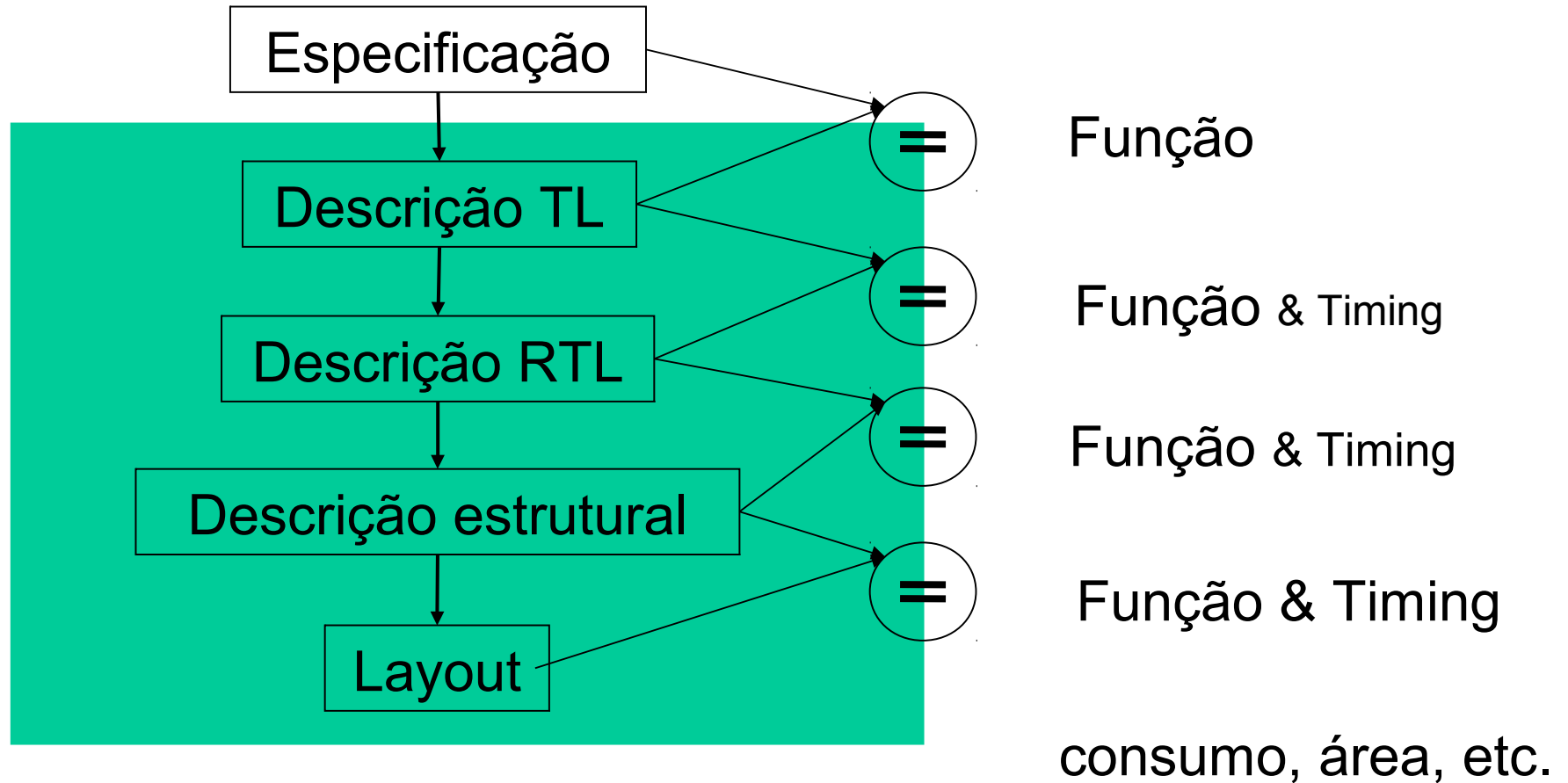

# Breve Histórico

---

- Verilog, 1981
- SystemVerilog, padrão IEEE em 2005
- OVM, Janeiro 2008



# Código bonito

---

- ✓ 50% é comentário
- ✓ Todas as declarações tem comentário
- ✓ Um **module** ou **class** não ultrapassa 100 linhas (uma página na tela)
- ✓ Identificadores refletem o que é o objeto identificado
- ✓ Indentação consistente
- regras do SRS da Motorola
- regras do Brazil-IP Network  
<http://lad.dsc.ufcg.edu.br/fenix/metodologia>



# Código bonito

## Identificadores

---

- Evite nomes longos demais:

**fpop\_rs1** no lugar de **floating\_point\_opcode\_rs1**

- Evite confusão entre '0' e 'O', '1' e 'I'.

- Use capitalização consistente.

Estilo C: **packet\_addr, data\_in**

Estilo Pascal: **PacketAddr, DataIn**

Estilo Modula: **packetAddr, dataIn**



# Código bonito

Sufixo de identificadores

---

<b>*_clk</b>	sinal de relógio
<b>*_next</b>	sinal antes de registrá-lo
<b>*_n</b>	sinal ativo nível baixo
<b>*_xi</b>	entrada do circuito
<b>*_xo</b>	saída do circuito



# Comentários

---

**/\* Comentario atravessando  
varias linhas \*/**

**// Comentario ateh o fim da linha**

Cuidado com acentos á é ô à etc.





# Convenções Léxicas

---

## ➤ Números

Decimal, hexadecimal, binário com tamanho em bits:

6'd33, 8'hA6, 4'b1101

default: decimal positivo sem tamanho

permitido usar \_ + -

8'b1001\_0011

## ➤ Cadeias de caracteres

"Delimite usando aspas numa mesma linha"

Limitado a 1024 caracteres



# Convenções Léxicas

---

- **Identificador**

  - A ... Z

  - a ... z

  - Underscore

- Primeiro caractere de um identificador não pode ser um dígito

- **SystemVerilog diferencia letras maiúsculas de minúsculas (case sensitive)**



# Tipos de dados (sintetizáveis)

---

- Variável de 1 bit  
`logic nome;`
- Um vetor de bits  
`logic [msb : lsb] nome;`
- Enumeração  
`enum logic [size-1 : 0] {A, B, C} nome;`
- Exemplos  
`logic [3:0] cabo; //Um cabo de 4 fios`  
`enum logic [1:0] {red, yellow, green} lamp;`



# Tipos de dados (sintetizáveis)

---

- Memória

```
logic [msb : lsb] memory1 [upper : lower];
```

- Exemplo

```
logic [3:0] mem [63:0];  
// An array of 64 4-bit registers
```

```
logic mem [4:0];  
// An array of 5 1-bit registers
```



# Outros Tipos de Dados

---

**integer j;**            //32 bits incluindo 'z' e 'x' e sinal (compl. 2)



# Tipos de Dados

---

**Tipos sintetizáveis: default é **sem** sinal.**

**Tipos não sintetizáveis: default é **com** sinal.**

**Ex.:** `logic [15:0] value;`  
`value = [0 : 65,536].`

**Ex.:** `shortint value;`  
`value = [-32,768 : 32,767]`



# Operadores lógicos unários

---

→ z é tratado como x

$\sim$  negação bit a bit

! negação lógica

& “e” bit a bit

| “ou” bit a bit

$\wedge$  “ou” exclusivo

- negativo

+ positivo



# Operadores aritméticos binários

---

→ Se um dos bits envolvidos for x ou z, todo o resultado é x.

\* multiplicação

/ divisão

% resto da divisão

+ soma

- subtração





# Operadores lógicos binários

---

→ Deslocamento lógico (com preenchimento com '0')

→ Deslocamento negativo não pode

<< (esquerda)      >> (direita)

→ Deslocamento aritmético

<<< (esquerda)      >>> (direita)

→ Comparação

==    !=    <    <=    >    >=

→ Lógico

|    &    ^    ||    &&



# Operador condicional

---

**<condição> ? <expressão\_verdadeira> : <expressão\_falsa>**

- Para expressões simples é útil.
- Usá-lo aninhando é suicídio.
- Prefira estruturas **if ... else**.



# Precedência de operadores

+ - ! ~ (unario)	mais
+ - (binario)	
<< >>	
< <= => >	
== !=	
&	
^	
&&	
?: (condicional)	menos



# Diretivas de Compilação

---

- ``define` – (Similar a `#define` em C) usado para definir parâmetro global
- Exemplo:

```
`define BUS_WIDTH 16  
logic [ `BUS_WIDTH - 1 : 0 ] SystemBus;
```
- ``include` – usado para incluir outro arquivo
- Exemplo:

```
`include "./fulladder.svh"
```



# Compiler Directives

---

□ `parameter` – used to define global parameter; better than ``define`

□ Example:

```
parameter BUS_WIDTH = 16;  
logic [ BUS_WIDTH - 1 : 0 ] System_Bus;
```



# Module

## □ Definição geral

```
module module_name (  
    port_list );  
    ...  
    variable declaration;  
    ...  
    description of behavior;  
endmodule
```

## □ Exemplo

```
module HalfAdder (  
    input A, B,  
    output logic Sum, Carry);  
  
    /* ta vazio */  
  
endmodule
```



# Instanciação de Primitivas


## ❑ Formato (portas lógicas primitivas):

```
and G2(Carry, A, B);
```

➤ Primeiro parâmetro (Carry) – Output

➤ Outros parâmetros (A, B) - Inputs
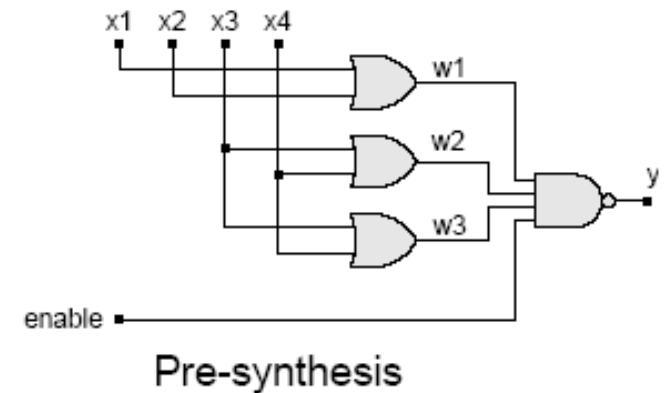
```
module or_nand_1 (  
    input enable, x1, x2, x3, x4,  
    output logic y);  
    logic w1, w2, w3;  
    or (w1, x1, x2);  
    or (w2, x3, x4);  
    or (w3, x3, x4);  
    nand (y, w1, w2, w3, enable);  
endmodule
```




# Conexão de instâncias de *modules*
 
## □ Conexão por posição

```
module child_mod(  
    input sig_a, sig_b,  
    output logic sig_c, sig_d);  
// descrição do module  
endmodule
```

```
module parent_mod;  
    logic [3:0] g;  
    child_mod U1(g[3], g[1],  
                g[0], g[2]);  
// ordem é significativa  
  
endmodule
```






# Conexão de instâncias de *modules*
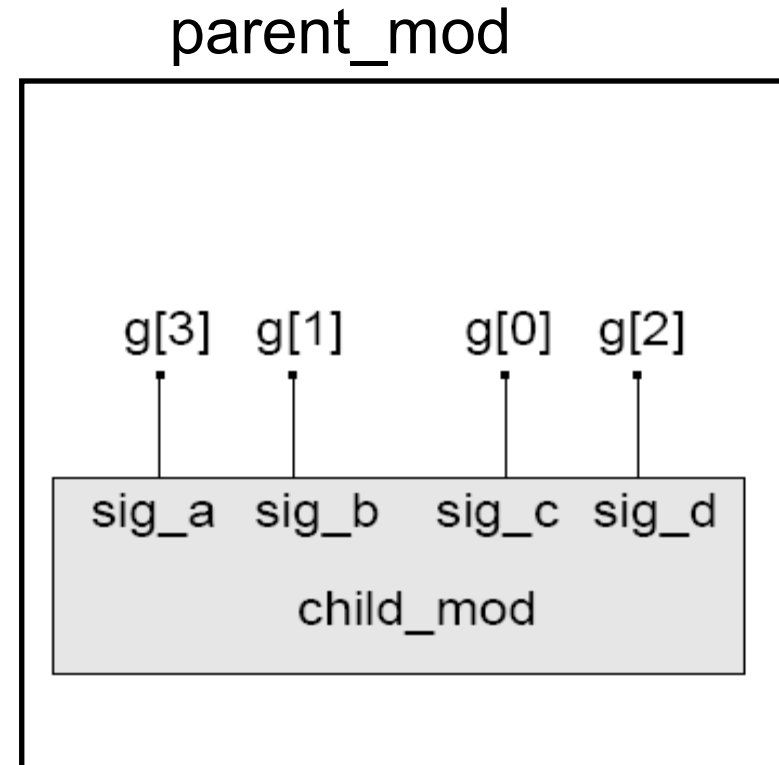
## □ Conexão explícita

```
module child_mod(  
    input sig_a, sig_b,  
    output logic sig_c, sig_d);  
// descrição do module  
endmodule
```

```
module parent_mod;  
    logic [3:0] g;  
    child_mod U1(.sig_c(g[0]),  
                .sig_b(g[1]),  
                .sig_d(g[2]),  
                .sig_a(g[3]));  
// ordem arbitrária  
endmodule
```




# Conexão de instâncias de *modules*

## □ Conexão por casamento

```
module child_mod(  
    input a, b,  
    output logic c, d);  
// descrição do module  
endmodule
```

---
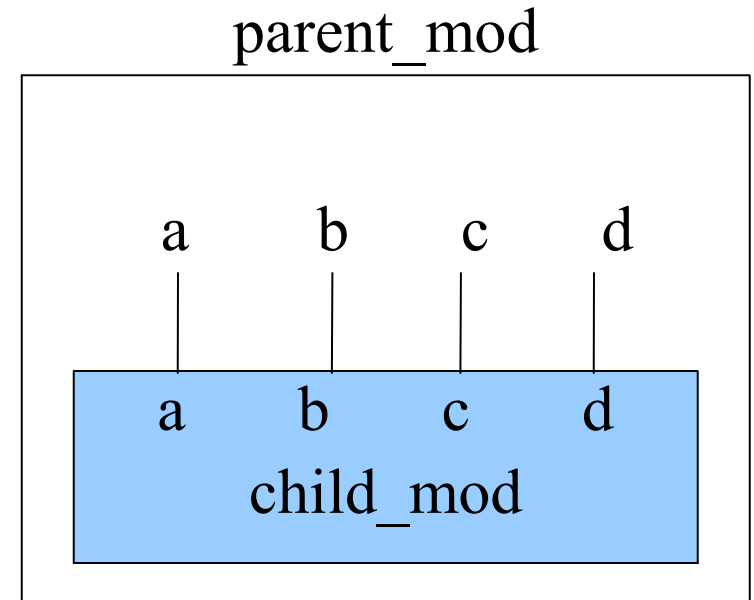
```
module parent_mod;  
    logic a,b,c,d;  
    child_mod U1( .* );  
  
endmodule
```



# Parametrização de *modules*

---

- Na hora de declarar o module:

```
module dpcm #(parameter N=10) (input a, ..., output b, ...);
```

- Na hora de instanciá-lo:

```
dpcm dpcm_i #(.N(20)) (.a(x), ..., .b(y), ...);
```



# Construções Procedurais

---

□ Existem dois:

- **initial** : Executa uma única vez no início da simulação, NÃO sintetizável
- **always\_comb** : Executa repetidamente, sintetizável

□ Exemplo:

```
...  
initial begin  
    Sum <= 0;  
    Carry <= 0;  
end  
...
```


```
...  
always_comb begin  
    Sum <= A ^ B;  
    Carry <= A & B;  
end  
...
```


 
# Descrição de Lógica Combinacional

---

- Atribuições
- Estruturas Condicionais
  - if
  - case
- Exemplo
  - Multiplexador




# Atribuição

❑ **Fluxo de dados:** Representa sinais de saída em função de sinais de entrada

❑ Exemplo:

```
always_comb out <= (sel & a) | (~sel & b);
```

 


# Atribuição

---

Exemplo:

```
module or_nand_2 (  
    input enable, x1, x2, x3, x4,  
    output logic y);  
    always_comb y <= !(enable & (x1 | x2) & (x3 | x4));  
endmodule
```

 

# if

---

## □ Formato:

`if` (condition)

    procedural\_statement

`else if` (condition)

    procedural\_statement

`else`

    procedural\_statement






# if
 
## □ Exemplo 1:


```
module mux_2x1(input a, b, sel,  
              output logic out);  
  always_comb  
    if (sel == 1) out <= a;  
    else out <= b;  
  
endmodule
```



# if
 
## Exemplo 2:

```
module mux_4pri (  
    input a, b, c, d, sel_a, sel_b, sel_c,  
    output logic y);  
  
    always_comb  
    begin  
        if (sel_a == 1) y <= a; else  
        if (sel_b == 0) y <= b; else  
        if (sel_c == 1) y <= c; else  
            y <= d;  
    end  
endmodule
```



# case

---

## □ Instrução Case

## □ Exemplo:


```
case (X)
  2'b00: Y <= A + B;
  2'b01: Y <= A - B;
  2'b10: Y <= A / B;
endcase
```



# case
 
## □ Exemplo


```
module mux_4bits (  
    input [3:0] a, b, c, d,  
    input [1:0] sel,  
    output logic [3:0] y);  
  
    always_comb  
        case (sel)  
            0: y <= a;  
            1: y <= b;  
            2: y <= c;  
            default: y <= d;  
        endcase  
endmodule
```


 
# Descrição RTL

---


- Sistemas seqüenciais síncronos
  - reset síncrono e assíncrono
- Exemplos
  - contador
  - registro de deslocamento
- FSM


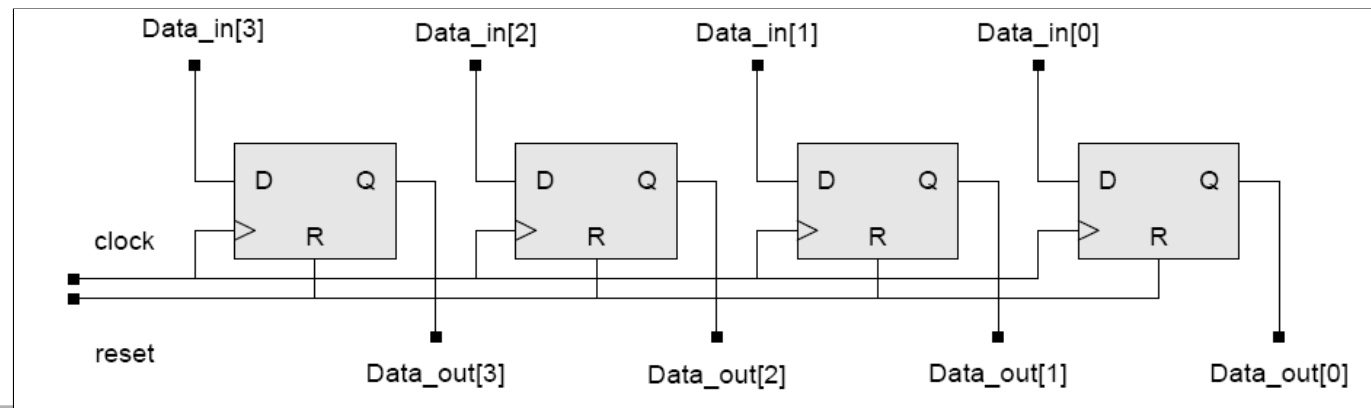
# Reset assíncrono

- ❑ Regra Geral: Uma variável será sintetizada como flip-flop se o seu valor é atribuída só no momento da transição de um sinal.
- ❑ Exemplo:

```
module D_reg4a (  
    input [3:0] Data_in,  
    input clock, reset,  
    output logic [3:0] Data_out);  
  
    always_ff @ (posedge reset or posedge clock)  
        if (reset) Data_out <= 4'b0;  
        else Data_out <= Data_in;  
endmodule
```



# Reset síncrono

- Combinational logic that is included in a synchronous behavior will be synthesized with registered output.

- Example:

```
module mux_reg (  
    input [7:0] a, b, c, d,  
    output logic [7:0] y,  
    input [1:0] select);
```

```
    always_ff @ (posedge clock)
```

```
    case (select)
```

```
        0: y <= a;
```


```
        1: y <= b;
```

```
        2: y <= c;
```

```
        default: y <= d;
```

```
    endcase
```

```
endmodule
```

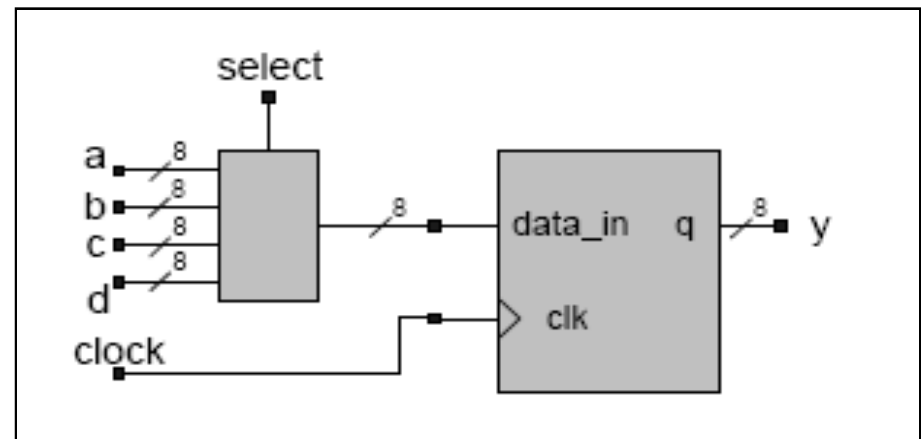

# Registrador de deslocamento

- Shift register can be implemented knowing how the flip-flops are connected

```
always_ff @ (posedge clock) begin
```

```
  if (reset) begin
```

```
    reg_a <= 0;
```

```
    reg_b <= 0;
```

```
    reg_c <= 0;
```

```
    reg_d <= 0;
```

```
  end
```

```
  else begin
```

```
    reg_a <= Shift_in;
```


```
    reg_b <= reg_a;
```

```
    reg_c <= reg_b;
```

```
    reg_d <= reg_c;
```

```
  end
```

```
end
```

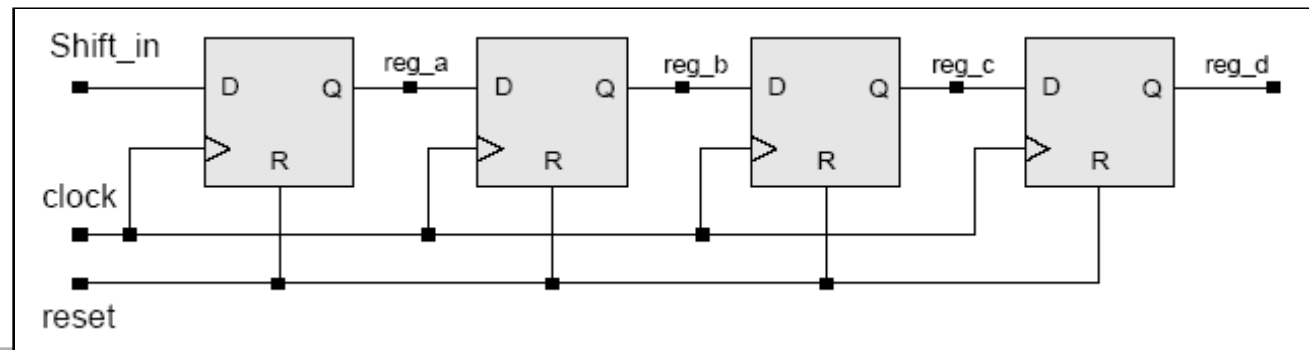



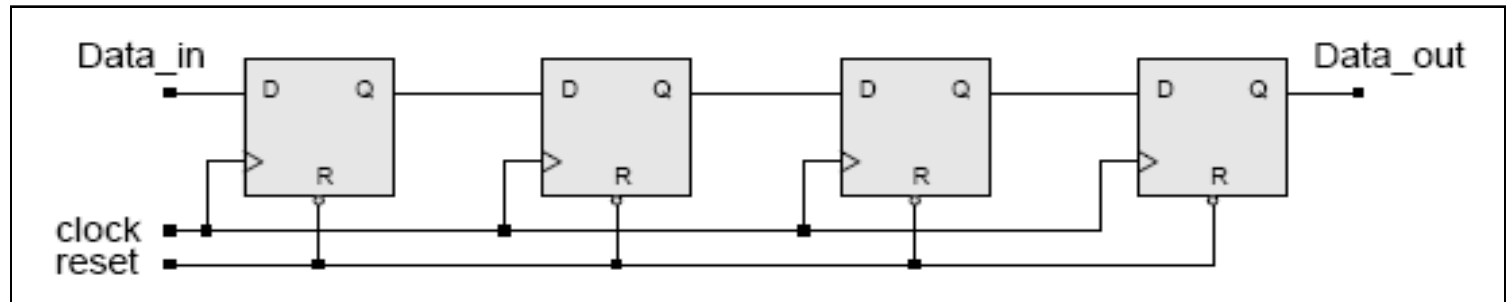
# Registrador de deslocamento


- Shift register can be implemented using concatenation operation referencing the register outputs

```
module Shift_reg4 (  
    input Data_in, clock, reset,  
    output logic Data_out);  
    logic [3:0] Data_reg;  
    always_comb Data_out = Data_reg[0];  
    always_ff @ (negedge reset or posedge clock) begin  
        if (reset == 0) Data_reg <= 0;  
        else Data_reg <= {Data_in, Data_reg[3:1]};  
    end  
endmodule
```



# Contador

---

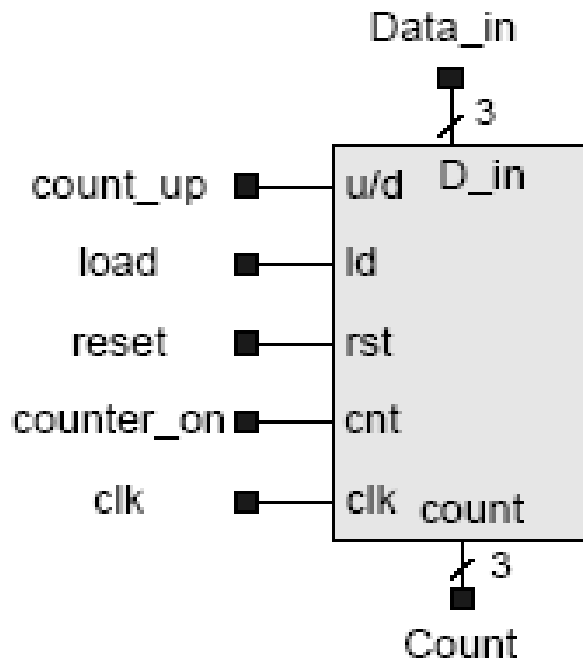

## Functional Specs.

- Load counter with `Data_in` when `load = 1`
- Counter counts when `counter_on = 1`
  - counts-up when `count_up = 1`
  - Counts-down when `count_up = 0`



# Contador

---

```
module up_down_counter (  
    input clk, rst, ld, ud, cnt,  
    input [2:0] D_in,  
    output logic [2:0] count);  
  
    always_ff @ (posedge rst or posedge clk)  
        if (rst)  
            count <= 0;  
        else if (ld)  
            count <= D_in;  
        else if (cnt) begin  
            if (ud)  
                count <= count +1;  
            else count <= count -1;  
        end  
endmodule
```



# FSM


---

- ❑ Quando a sequência das ações no seu projeto dependem do estado de um elemento seqüencial, uma **máquina de estados finitos (FSM)** pode ser implementada.
  
- ❑ FSMs são amplamente usadas em aplicações que requerem uma atividade seqüencial
  - Exemplos:
    - Sequence Detector
    - Fancy counters
    - Traffic Light Controller
    - Data-path Controller
    - Device Interface Controller
    - etc.


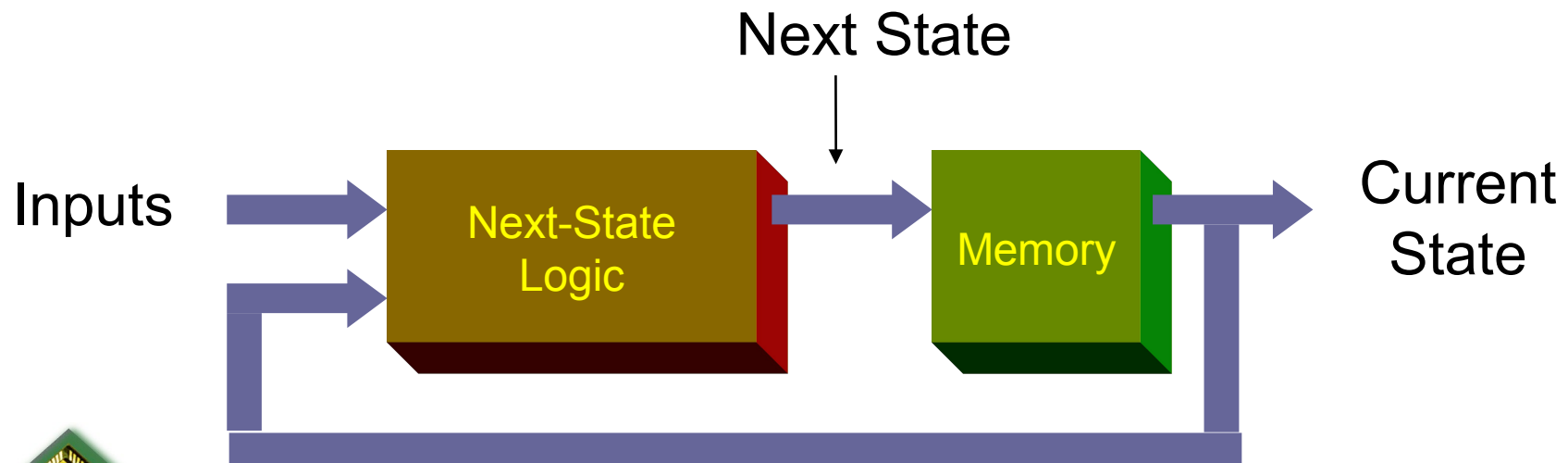
# FSM

- All state machines have the general feedback structure consisting of:
  - Combinational logic implements the **next state logic**
    - Next state (ns) of the machine is formed from the current state (cs) and the current inputs
  - State register holds the value of **current state**



# Tipos de FSM

## Moore State Machine




- Next state depends on the current state and the inputs but the output depends only on the present state
  - $\text{next\_state}(t) = h(\text{current\_state}(t), \text{input}(t))$
  - $\text{output} = g(\text{current\_state}(t))$



# Tipos de FSM

## Mealy State Machine

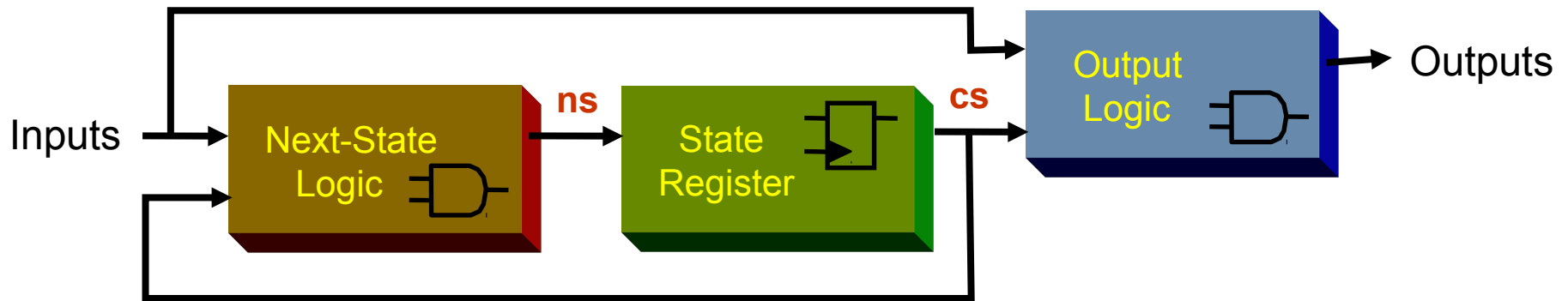

□ Next state and the outputs depend on the current state and the inputs

➤  $\text{next\_state}(t) = h(\text{current\_state}(t), \text{input}(t))$

➤  $\text{output}(t) = g(\text{current\_state}(t), \text{input}(t))$



# Estrutura típica de uma FSM


---

```
module mod_name ( input ... , output ... );  
    parameter size = ... ;  
    enum logic [size-1: 0] {state_0, state_1, ... } state;  
  
    always_ff @ (negedge reset or posedge clk)  
        if (reset == 0) state <= state_0;  
        else  
            case (state)  
                state_0: state <= state_1;  
                state_1: ...  
                ...  
                default: state <= state_0;  
            endcase  
  
    always_comb ...  
  
endmodule
```






# Detector de Seqüência

 

**Functionality:** Detect two successive 0s or 1s in the serial input bit stream

**FSM  
Flow-Chart**

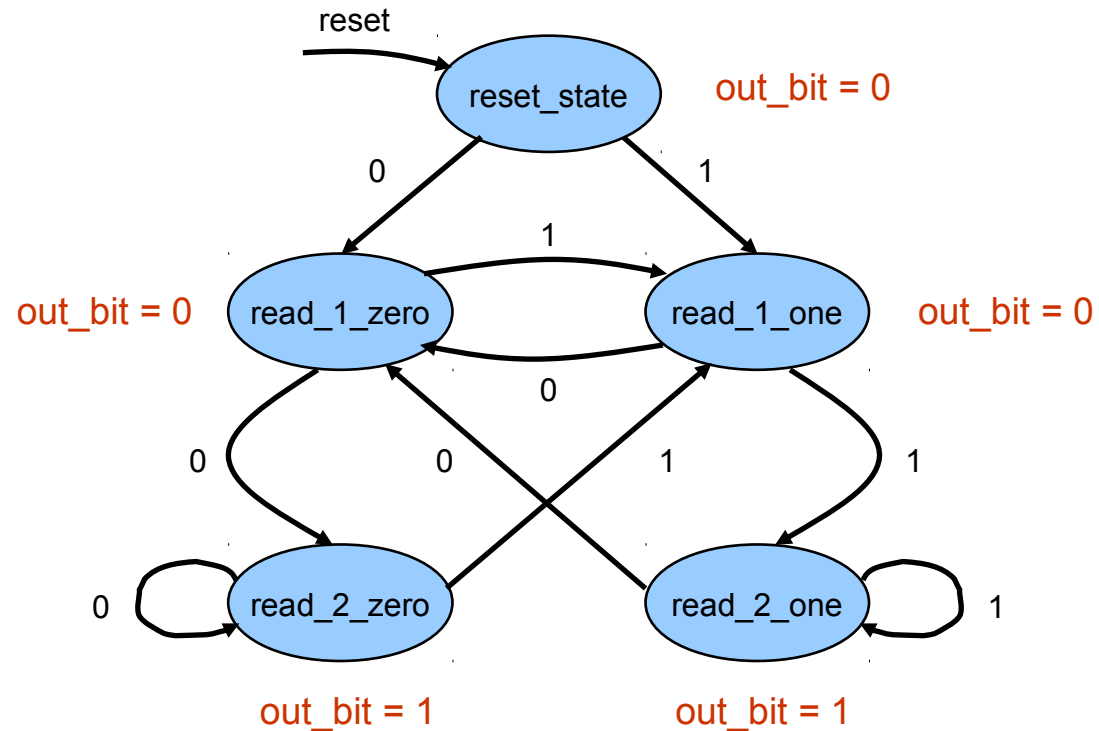

# Detector de Seqüência

```
module seq_detect (  
  input clock, reset, in_bit,  
  output logic out_bit);  
  
  enum logic [2:0] { reset_state,  
    read_1_zero, read_1_one,  
    read_2_zero, read_2_one } state;  
  
  always_ff @ (posedge clock or posedge reset)  
  if (reset)  
    state <= reset_state;  
  else  
    case (state)  
      reset_state:  
        if (in_bit == 0)  
          state <= read_1_zero;  
        else  
          state <= read_1_one;  
    endcase  
  end  
endmodule
```

```
  read_1_zero:  
    if (in_bit == 0)  
      state <= read_2_zero;  
    else  
      state <= read_1_one;  
  read_2_zero:  
    if (in_bit == 0)  
      state <= read_2_zero;  
    else  
      state <= read_1_one;  
  read_1_one:  
    if (in_bit == 0)  
      state <= read_1_zero;  
    else  
      state <= read_2_one;  
  end  
endmodule
```



# Detector de Seqüência

```
read_2_one:  
  if (in_bit == 0)  
    state <= read_1_zero;  
  else  
    state <= read_2_one;  
  default: state <= reset_state;  
endcase  
  
always_comb out_bit <= (  
  (state == read_2_zero) ||  
  (state == read_2_one));  
endmodule
```

